

Sistemas Lógicos (MiEI) – 2016/2017 – 1º Semestre

Relatório Trabalho Final

Cálculo de expressão

$((A \text{ AND } K \text{ AND}) \text{ DEC } K \text{ DEC}) + K1 * A$

Realizado por:

[João Fernandes – 49834

Francisco Silva – 50188

Diogo Silva – 50433]

[MiEI]

[T5]

Índice

1	Introdução	3
2	Análise	4
2.1	Descrição de funcionamento global	4
2.2	Situações geradores de resultados iguais a 0	6
3	Síntese – Parte de Dados	9
4	Síntese – Parte de Controlo	14
4.1	Diagrama de Estados	14
4.2	Tabela de Transição de Estados	15
4.3	Codificação de Estados	15
4.4	Tabela de Transição de Estados codificados, saídas e entradas dos Flip-flops. 16	
4.5	Expressões simplificadas das saídas por Mapas de Karnaugh	17
4.6	Expressões simplificadas das entradas dos Flip-flops por Mapas de Karnaugh.....	22
4.7	Esquemático da Parte de Controlo	25
5	Implementação na FPGA Spartan 3E	26
6	Validação através de simulações	28
6.1	Definição das situações para teste	28
6.2	Resultados das simulações	29
7	Resultados experimentais	31
8	Conclusões e Observações.....	32

1 Introdução

Usando os nossos números de aluno para calcular a expressão que iremos usar no resto do trabalho, na opção 1 obtivemos a expressão 5:

$((A \text{ AND } KAND) \text{ DEC } KDEC) + K1 * A$, dado que $(49834+50188+50433)\%6 = 5$

Como $(49834+50188+50433)\%9 = 2$, então os valores que iremos usar na expressão serão os seguintes:

$Kand = 3, Kdec = 1, K1 = 3$

Completando a expressão com os valores obtidos, temos que


$((A \text{ AND } 3) \text{ DEC } 1) + 3 * A$, que será a expressão utilizada no trabalho.

O sistema implementado irá calcular o valor da expressão acima mencionada dado um determinado valor de A.

2 Análise

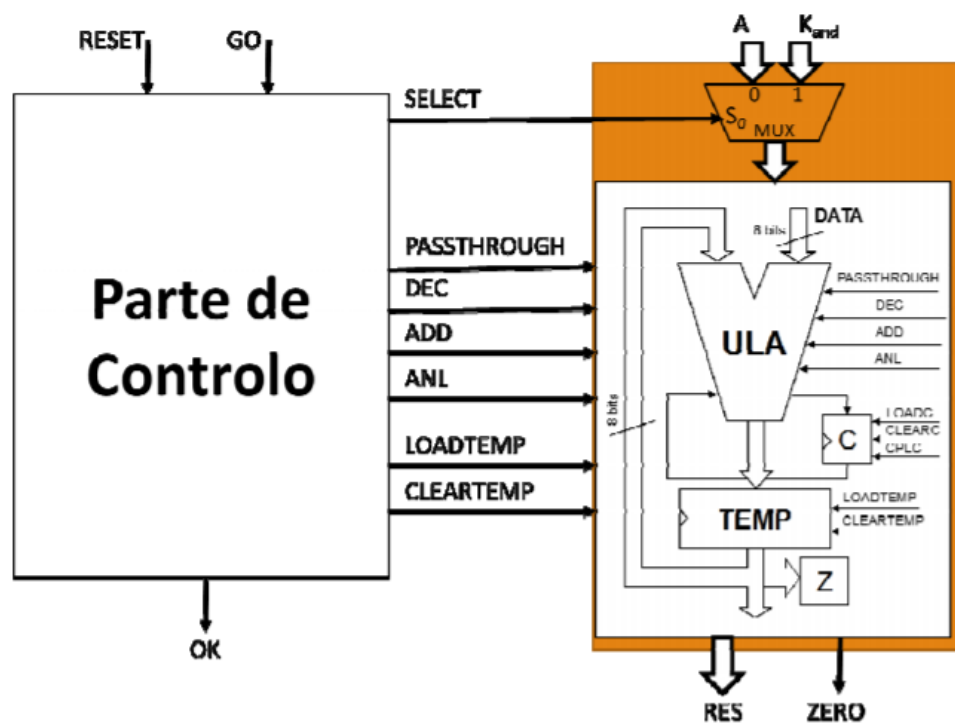2.1 Descrição de funcionamento global


Este sistema está bipartido em duas partes, de controlo e de dados, o primeiro consiste numa máquina de estados que controla e comunica com a parte de dados, informando-a o tipo de operações a efetuar para completar a expressão dada. Esta comunicação é feita da forma abaixo descrita:



O **GO** ao ser detetado inicia a máquina de estados, que será introduzida em detalhe mais abaixo, que irá em fim, calcular a expressão e detetar caso este resultado seja igual a 0 (através da saída **ZERO** da parte de dados).

O **RESET** da parte de controlo está ligado ao **CLEAR** de cada um dos flip-flops utilizados na máquina de estados, dado que, como o objetivo do **RESET** é retornar ao estado inicial, e este é codificado como "000", ao fazer **CLEAR** de todos os flip-flops, iremos colocar os seus valores armazenados para 0, e por isso, retornamos ao estado inicial (**S₀ - 000**).

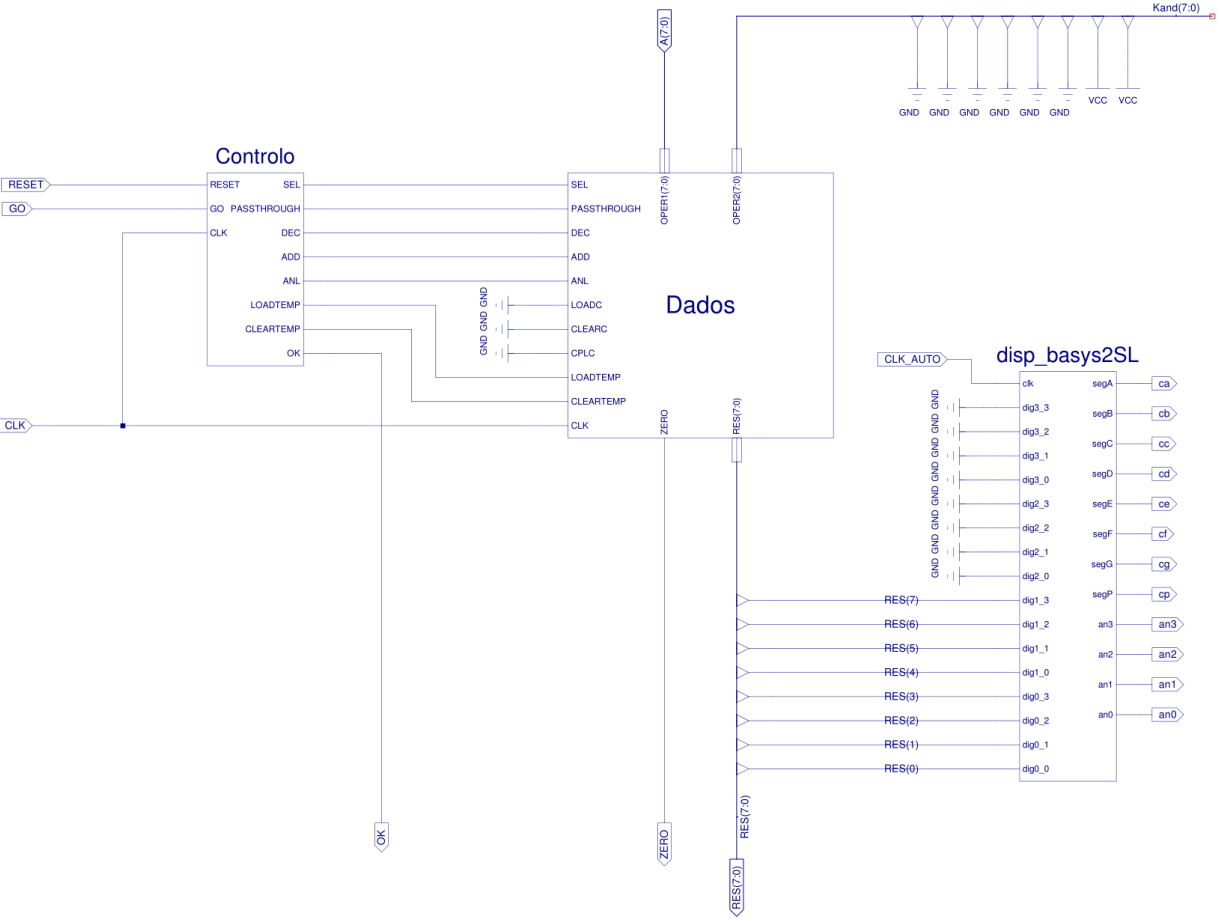Abaixo está o esquemático do sistema em completo, tal como foi implementado:



2.2 Situações geradores de resultados iguais a 0

Dado a expressão que obtivemos, não existem situações em que o resultado da expressão seja igual a 0.

Para chegar a tal conclusão, implementámos um programa em java cujo objetivo era calcular o resultado da expressão para todos os valores possíveis de A (entre 0 e 255).

O que verificámos foi que nenhum desses valores resultava num cálculo igual a 0. Além disso, quando $A=0$, o valor obtido seria -1, no entanto, como o sistema não foi projectado para lidar com resultados negativos, o -1 causa um overflow negativo do sistema, e o resultado aparenta ser FF (255). Pelo outro lado, quando $A>85$, o resultado será superior a 255 (o maior n^o que se pode representar em 8 bits), e por isso não poderão ser correctamente apresentados usando este sistema. O que se verifica é que, de novo, ocorre um overflow positivo, que causa o sistema a mostrar o excedente entre o resultado e 255, ou seja, se o resultado for 256, irá ser mostrada a resposta 0, e caso seja, 257, será mostrada o resultado 1, e por conseguinte.

Código utilizado para chegar a esta conclusão:

```
public class Main {

    static int kAnd=3;
    static int kDec=1;
    static int k1=3;

    public static int[] decToBinary(int numb){
        int[] binary = new int[8];
        int dec = numb;
        for(int i=7;i>=0;i--){
            double value = Math.pow(2, i);
            if(value <= dec){
                dec -= value;
                binary[i]=1;
            } else{
                binary[i]=0;
            }
        }
        return binary;
    }

    public static double binaryToDec(int[] binary){
        double res = 0;
        for(int i=0;i<8;i++){
            double value = Math.pow(2, i);
            res += binary[i]*value;
        }
        return res;
    }

    public static double kand(int a,int b){
        int[] a2 = decToBinary(a);
        int[] b2 = decToBinary(b);
        int[] binary = new int[8];
        for(int i=0;i<8;i++){
            binary[i]=(a2[i] & b2[i]);
        }
        return binaryToDec(binary);
    }

    public static double calcExp(int A){
        return (kand(A,kAnd)-kDec)+k1*A;
    }

    public static void main(String[] args) {
        for(int i=0;i<256;i++){
            System.out.printf(i+": %.2f\n",calcExp(i));
        }
    }
}
```

Resultado da execução do código

0: -1,00

1: 3,00

2: 7,00

3: 11,00

4: 11,00

5: 15,00

6: 19,00

7: 23,00

8: 23,00

9: 27,00

10: 31,00

...

85: 255,00

86: 259,00 (após o valor 85, o valor apresentado não pode ser mostrado em 8 bits, o que irá causar um overflow do sistema)

87: 263,00

88: 263,00

89: 267,00


90: 271,00

...

(todos os valores seguintes são crescentes ou iguais ao anterior)

3 Parte de Dados - descrição

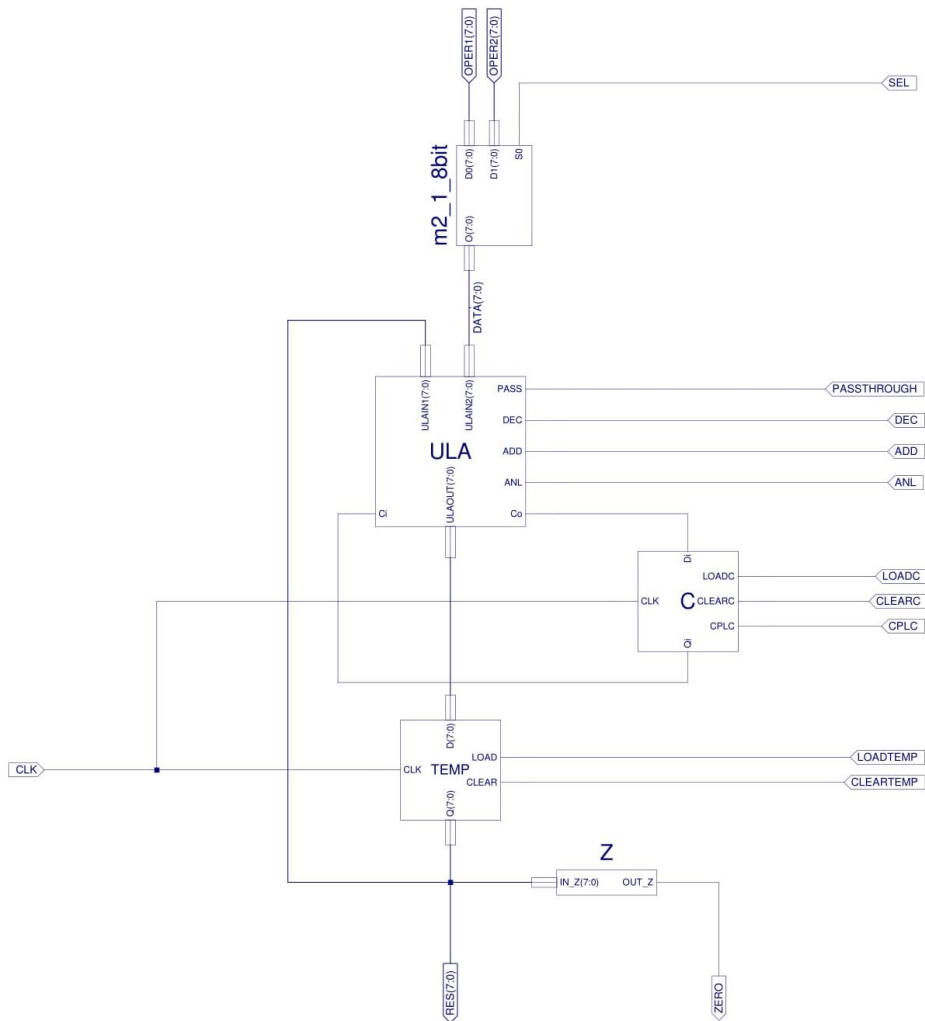
A parte de dados deste sistema é caracterizada pelo seguinte esquema:



A Parte de Dados é constituída por:

- Uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA), capaz de realizar operações aritméticas (decremento e soma) e operações lógicas ('e' unicamente);
- As flags de C[arry] (Transporte de operações aritméticas);
- Módulo de Z[ero] (Comparação com Zero).

Módulo ULA:

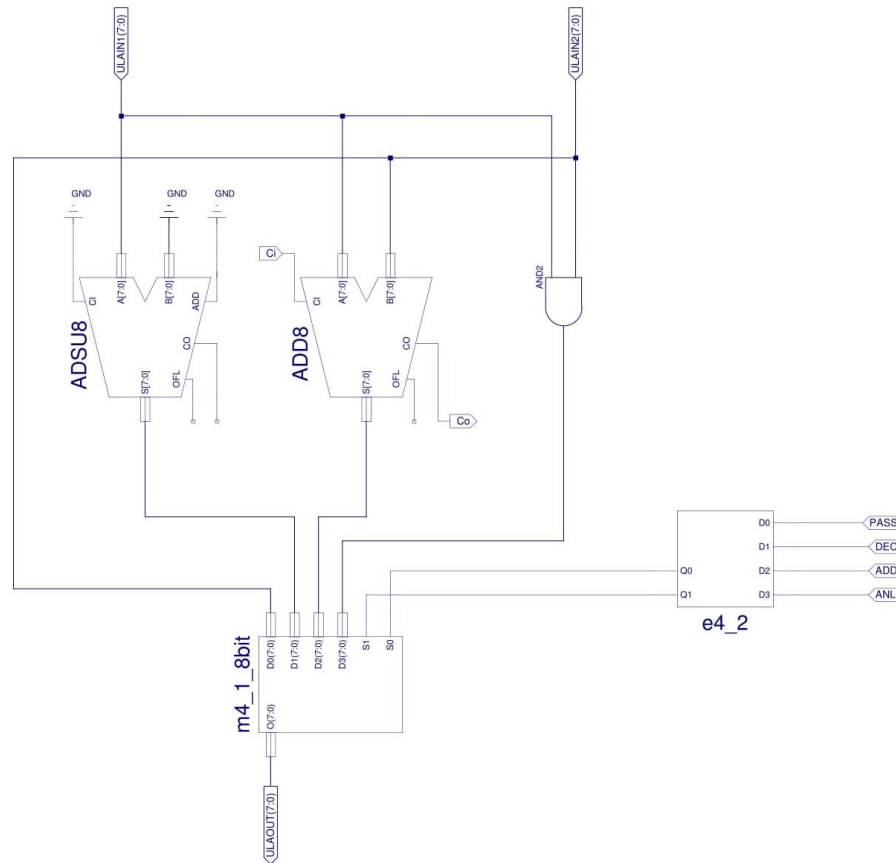


O módulo ULA caracteriza-se como um bloco de lógica combinatória que implementa as operações aritméticas e lógicas a 8 bits. O módulo ULA contém 2 entradas de dados, correspondendo a dois operandos de 8 bits a utilizar nas operações aritméticas e lógicas suportadas. Estes dois operandos dão entrada nas diferentes funções específicas que implementam as várias operações lógico-aritmética suportadas pela ULA, a saber:

- Passagem direta (valor inalterado) do segundo operando (PASSTHROUGH);
- Decremento, realizado através de um subtrator do primeiro operando com valor decimal '1' (DEC);
- Soma, realizado através da soma aritmética dos dois operandos (ADD);
- 'E' lógico bit-a-bit dos dois operandos, realizado por portas do tipo AND (ANL);

Este possui quatro entradas que permitem selecionar a operação pretendida, as entradas entram diretamente para um codificador (ENCODER) de 4-para-2 que define a operação lógico-aritmética pretendida. Este código de 2 bits segue depois como entrada de seleção num multiplexador (MUX) que permite definir qual a saída da ULA e que corresponde à operação lógico-aritmética selecionada.

Finalmente, o módulo ULA possui uma saída Co que representa o transporte gerado nas operações aritméticas. Analogamente, possui uma entrada de transporte Ci a afetar nas operações aritméticas a realizar pela Unidade Lógica e Aritmética.

Módulo Temp:

 


O Módulo TEMP é um registo síncrono de 8 bits com CLEAR e LOAD, que possui duas entradas síncronas de controlo:

- CLEAR, que quando ativo, permite limpar o valor armazenado no elemento de memória (flip-flop);
- LOAD, que habita o carregamento do valor presente na entrada Di (Dados índice i) no flip-flop.

O registo TEMP de 8 bits tem como possível implementação a apresentada no esquema acima. O registo TEMP possui assim uma entrada de dados D de oito bits, uma saída de dados Q de oito bits, e os dois sinais de controlo (CLEAR e LOAD).


Módulo C:

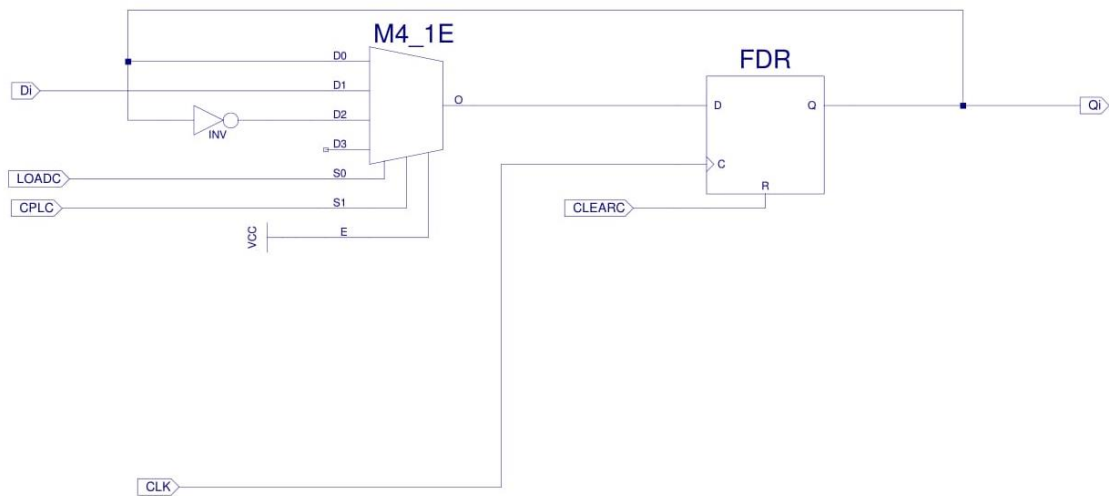

O módulo C, implementa a flag de Carry da ULA, permitindo guardar o valor do transporte das operações aritméticas. O módulo C é realizado por um elemento de memória de 1 bit e contém as entradas síncronas de controlo:

- CLEARC - Apaga (sincronamente) o conteúdo do registo;
- LOADC - Carrega o registo com os dados à entrada;
- CPLC - Complementa o conteúdo do registo;


Módulo de Z:

 

O módulo Z está associado a uma saída de 1 bit (ZERO) que se apresenta ligada caso o resultado da operação seja igual a 0.

4 Síntese – Parte de Controlo

4.1 Diagrama de Estados

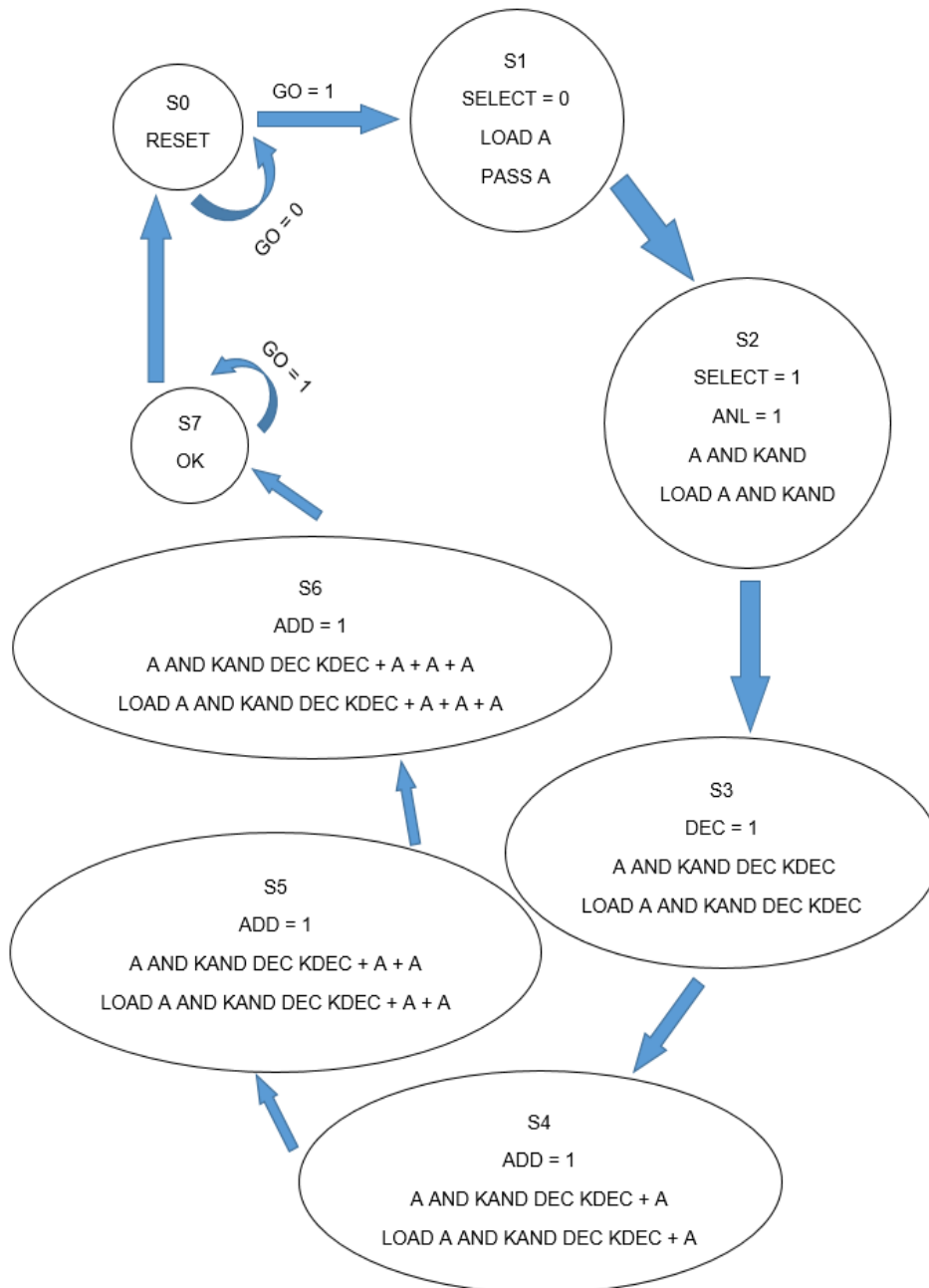

4.2 Tabela de Transição de Estados

Estado	G0 =0	GO = 1
S0	S0	S1
S1	S2	S2
S2	S3	S3
S3	S4	S4
S4	S5	S5
S5	S6	S6
S6	S7	S7
S7	S0	S7

4.3 Codificação de Estados

Estado	Codificação
S0	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100
S5	101
S6	110
S7	111

4.4 Tabela de Transição de Estados codificados, saídas e entradas dos Flip-flops.

[illegible]

4.5 Expressões simplificadas das saídas por Mapas de Karnaugh

Q2	Q1	Q0	SEL	PASS	DEC	ADD	ANL	LOAD	CLEAR	OK
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	X	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

SEL

				Q_2
				<hr/>
		0	1	0
		0	X	0
				0
				0
				<hr/>
				Q_1
Q_0				

$$SEL = \overline{Q_2} \cdot Q_1$$

PASS

		Q_2			
		<hr/>			
		0	0	0	0
Q_0		1	0	0	0
		<hr/>			
		Q_1			

$$\text{PASS} = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

DEC

		Q_2			
		<hr/>			
		0	0	0	0
Q_0		0	1	0	0
		<hr/>			
		Q_1			

$$\text{DEC} = \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

ADD

			Q_2
			<hr/>
	0	0	1
	0	0	1
Q_0		0	0
		0	1
		<hr/>	
		Q_1	

$$ADD = Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_2 \cdot \overline{Q_0}$$

ANL

			Q_2
			<hr/>
	0	1	0
	0	0	0
Q_0		0	0
		0	0
		<hr/>	
		Q_1	

$$ANL = \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

LOAD

		Q_2			
		<hr/>			
		0	1	1	1
Q_0		1	1	0	1
		<hr/>			
		Q_1			

$$\text{LOAD} = \overline{Q_2} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0} + Q_2 \cdot \overline{Q_1}$$

CLEAR

		Q_2			
		<hr/>			
		0	0	0	0
Q_0		0	0	0	0
		<hr/>			
		Q_1			

$$\text{CLEAR} = 0$$

OK

A diagram illustrating a 2D array structure. The array is represented as a grid of 8 elements (2 rows by 4 columns). The dimensions are labeled: Q_0 for the number of rows (2) and Q_2 for the number of columns (4). The elements are arranged as follows:


0	0	0	0
0	0	1	0

The element '1' is highlighted with a red square. Below the grid, the label Q_1 is shown, indicating the index of the highlighted element.

$$OK = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

4.6 Expressões simplificadas das entradas dos Flip-flops por Mapas de Karnaugh

D2

 

$$D2 = Q2 \cdot \overline{Q1} + Q2 \cdot \overline{Q0} + Q2 \cdot G0 + \overline{Q2} \cdot Q1 \cdot Q0$$

D1

		Q_2				
		<hr/>				
		0	1	1	0	
		0	1	1	0	
		<hr/>				
		1	0	1	1	
		1	0	0	1	
		<hr/>				
		Q_1				

GO

Q_0


$$D1 = \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0} + Q_2 \cdot Q_0 \cdot GO$$

D0

			Q_2	
			<u> </u>	
		0	1	1
		1	1	1
		0	0	1
		0	0	0
		<u> </u>		
		Q_1		
Q_0				
				GO

$$D0 = \overline{Q_0} \cdot GO + Q_1 \cdot \overline{Q_0} + Q_2 \cdot \overline{Q_0} + Q_2 \cdot Q_1 \cdot GO$$

4.7 Esquemático da Parte de Controlo

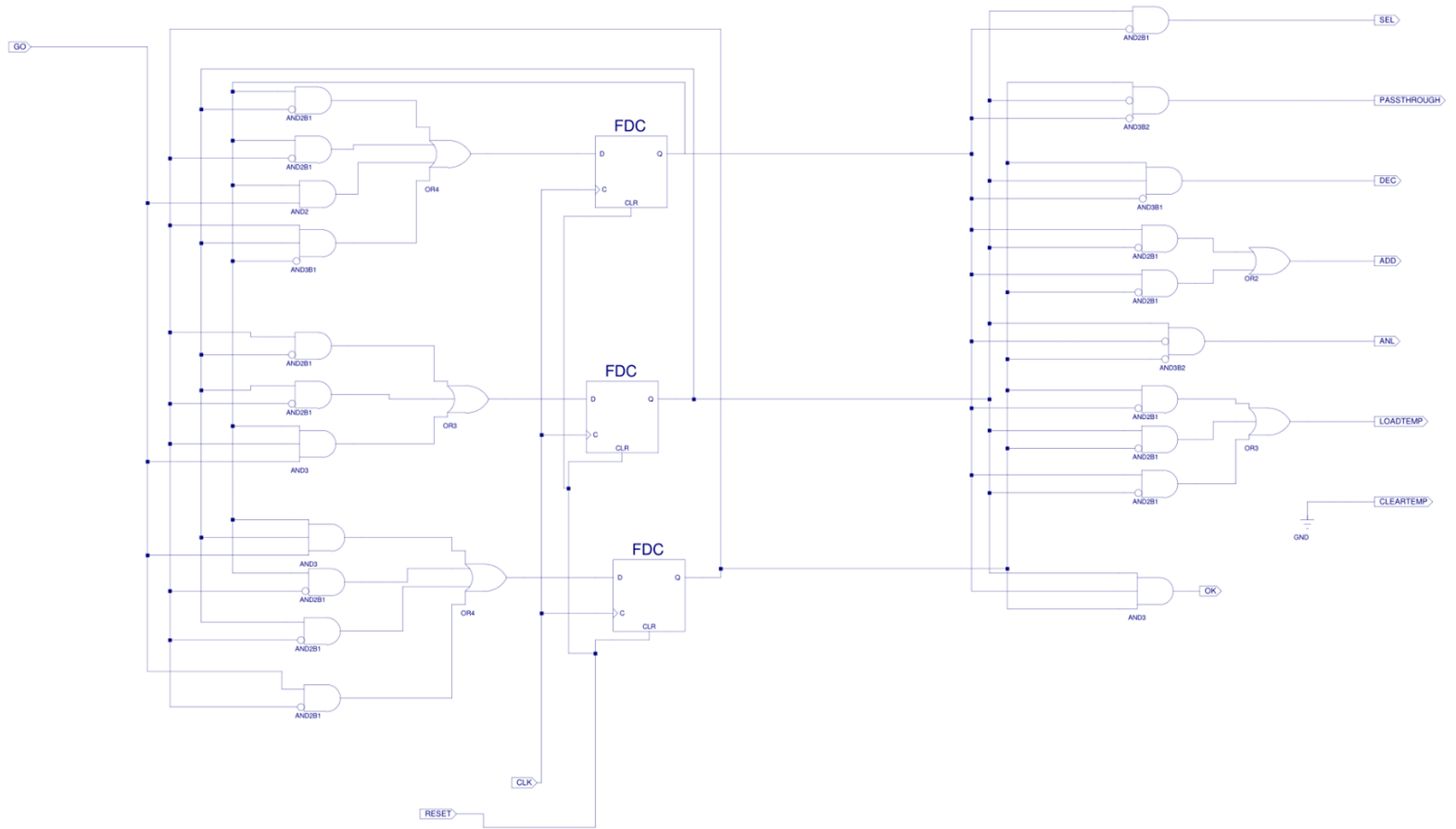


5 Implementação na FPGA Spartan 3E

Ao programar a FPGA usou-se o seguinte conteúdo:

```
net "CLK" loc = "G12";
net "CLK" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
net "RESET" loc = "A7";
net "G0" loc = "C11";
net "A(7)" loc = "N3";
net "A(6)" loc = "E2";
net "A(5)" loc = "F3";
net "A(4)" loc = "G3";
net "A(3)" loc = "B4";
net "A(2)" loc = "K3";
net "A(1)" loc = "L3";
net "A(0)" loc = "P11";
net "ZERO" loc = "P7";
net "OK" loc = "M5";
#net list visualizador 7 segmentos
net "CLK_AUTO" loc="B8";
net "ca" loc="L14";
net "cb" loc="H12";
net "cc" loc="N14";
net "cd" loc="N11";
net "ce" loc="P12";
net "cf" loc="L13";
net "cg" loc="M12";
net "cp" loc="N13";
net "an3" loc="K14";
net "an2" loc="M13";
net "an1" loc="J12";
net "an0" loc="F12";
```

Como consequência tem-se:

 

ZERO – LED que está ativo quando a operação é igual a 0

A – O valor de A introduzido, sendo o switch mais significativo aquele mais à esquerda.

OK – LED que fica ativo no fim de uma operação

RES – Resultado da operação apresentado em Hexadecimal

RESET – Botão que reinicia a operação

GO – Botão que muda o estado de GO para iniciar a operação

CLK – Botão que gera pulsos do clock para efetuar as mudanças de estado

6 Validação através de simulações

6.1 Definição das situações para teste

Para os testes decidimos testar as situações A = 0, A = 45, A = 85 e A = 86

```
tb : PROCESS
BEGIN
    clk <= '0';
    wait for 10 ns;
    clk <= '1';
    wait for 10 ns;
END PROCESS;

A(7) <= '0'; A(6) <= '0'; A(5) <= '0'; A(4) <= '0';
A(3) <= '0'; A(2) <= '0'; A(1) <= '0'; A(0) <= '0';
RESET <= '1' , '0' after 30 ns;
GO <= '0' , '1' after 50 ns, '0' after 210 ns;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

END;

Caso A = 0 (00000000)

```
tb : PROCESS
BEGIN
    clk <= '0';
    wait for 10 ns;
    clk <= '1';
    wait for 10 ns;
END PROCESS;

A(7) <= '0'; A(6) <= '1'; A(5) <= '0'; A(4) <= '1';
A(3) <= '0'; A(2) <= '1'; A(1) <= '0'; A(0) <= '1';
RESET <= '1' , '0' after 30 ns;
GO <= '0' , '1' after 50 ns, '0' after 210 ns;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

END;

Caso A = 85 (01010101)

```
tb : PROCESS
BEGIN
    clk <= '0';
    wait for 10 ns;
    clk <= '1';
    wait for 10 ns;
END PROCESS;

A(7) <= '0'; A(6) <= '0'; A(5) <= '1'; A(4) <= '0';
A(3) <= '1'; A(2) <= '1'; A(1) <= '0'; A(0) <= '1';
RESET <= '1' , '0' after 30 ns;
GO <= '0' , '1' after 50 ns, '0' after 210 ns;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

END;

Caso A = 45 (00101101)


```
tb : PROCESS
BEGIN
    clk <= '0';
    wait for 10 ns;
    clk <= '1';
    wait for 10 ns;
END PROCESS;

A(7) <= '0'; A(6) <= '1'; A(5) <= '0'; A(4) <= '1';
A(3) <= '0'; A(2) <= '1'; A(1) <= '1'; A(0) <= '0';
RESET <= '1' , '0' after 30 ns;
GO <= '0' , '1' after 50 ns, '0' after 210 ns;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

END;

Caso A = 86 (01010110)


6.2 Resultados das simulações

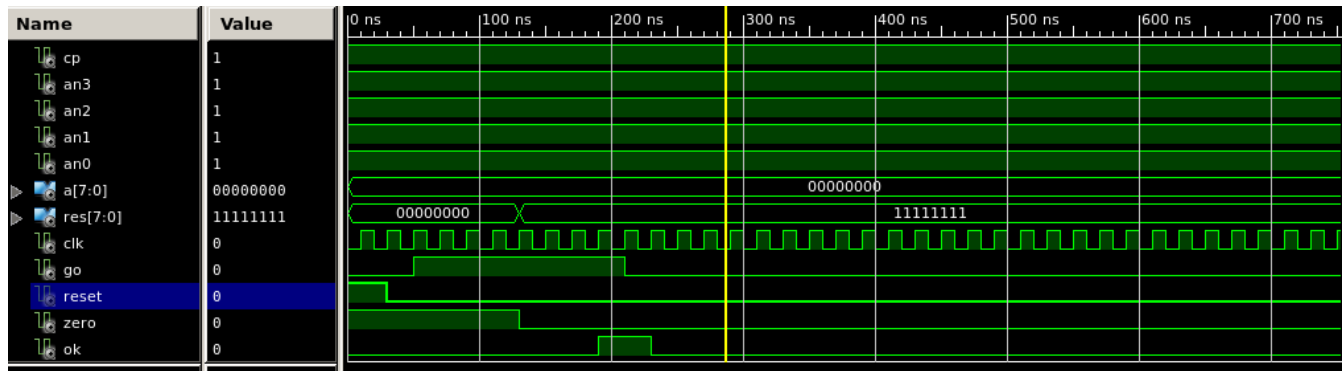

Caso A = 0 (00000000)

Resultado esperado = -1

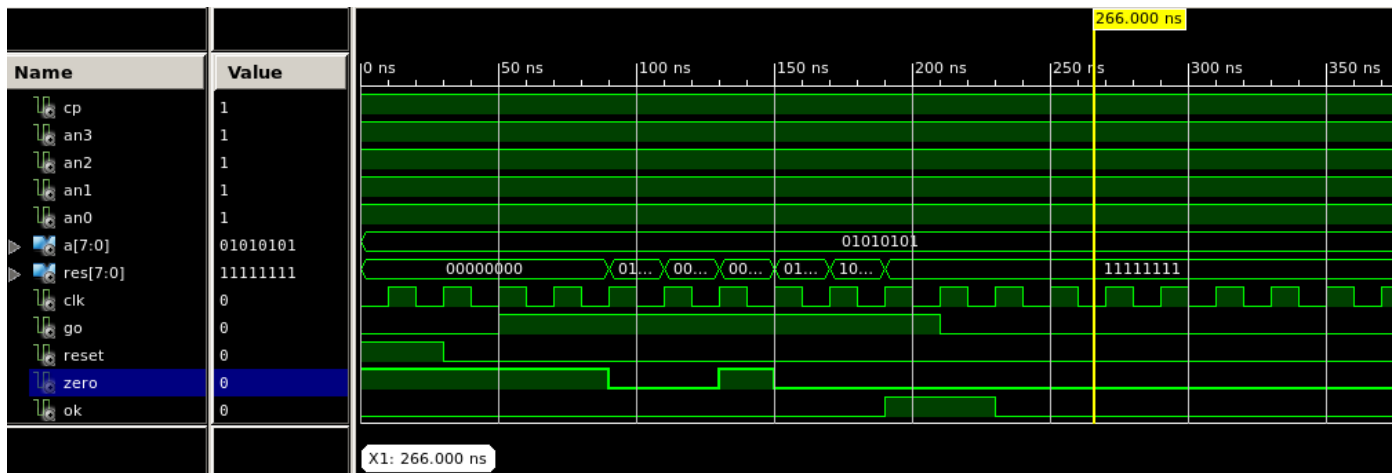
Resultado obtido = 255 (incapacidade de lidar com n^os negativos)




Caso A = 85 (01010101)

Resultado esperado = 255 (11111111)

Resultado obtido = 255 (11111111)

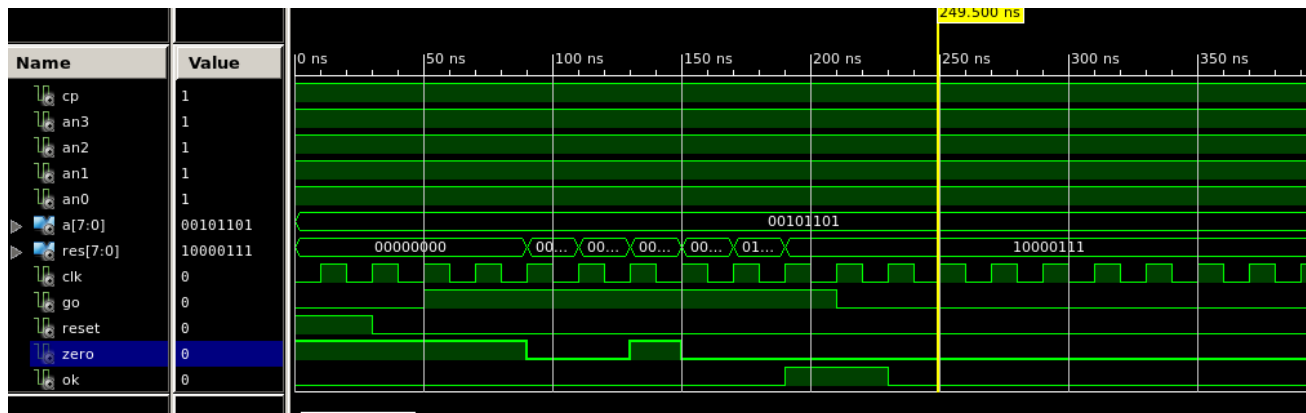

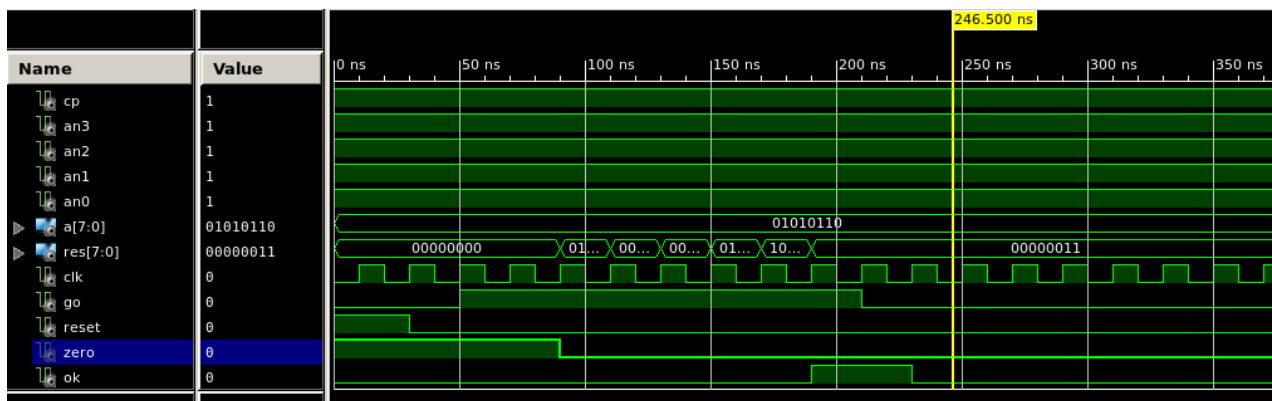
Caso A = 45 (00101101)
 Resultado esperado = 135 (10000111)
 Resultado obtido = 135 (10000111)




Caso A = 86 (01010110)
 Resultado esperado = 259 (não pode ser representado em 8 bits)
 Resultado obtido = 3 (00000011 – pois cria um overflow e a contagem volta a 0 após 255)

7 Resultados experimentais

 Realizando os mesmos testes das simulações no FPGA, obtivemos os seguintes resultados:



 
Caso A = 0 (00000000)
Resultado da simulação = 255 (FF – base 16)
Resultado obtido = 255 (FF – base 16)



Caso A = 85 (01010101)
Resultado da simulação = 255 (FF – base 16)
Resultado obtido = 255 (FF – base 16)



 Caso A = 45 (00101101)
Resultado da simulação = 135 (87 – base 16)
Resultado obtido = 135 (87 – base 16)



Caso A = 86 (01010110)
Resultado da simulação = 3 (3 – base 16)
Resultado obtido = 3 (3 – base 16)

8 Conclusões e Observações

Pensamos que a carga horária fornecida para a realização do trabalho foi suficiente para completar o trabalho, no entanto, como tivemos alguns percalços e atrasos na realização do trabalho, a eficiência do método usado (flip-flops D) pode não ter sido a melhor, dado que não foram analisadas outras possíveis opções.

A dificuldade a utilizar o Xilinx para implementar o sistema, atrasou significativamente o desenvolvimento do trabalho, no entanto o tempo fornecido foi suficiente para compensar estes atrasos. Além disso, a ajuda indispensável dos professores (tanto das aulas práticas como das teóricas), ajudou a concluir o trabalho e a implementação dele no FPGA fornecido de forma mais rápida e simples.

No final, podemos concluir que a elaboração deste trabalho, desenvolveu a nossa capacidade a esquematizar e implementar sistemas mais complexos, e forneceu-nos com experiência prática com ferramentas como o Xilinx e o FPGA.